

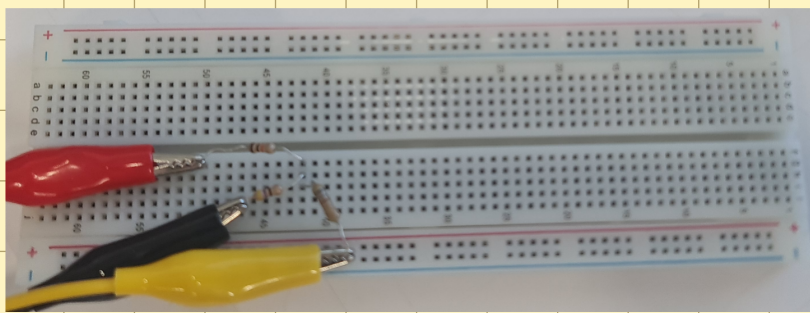


3.1.a)

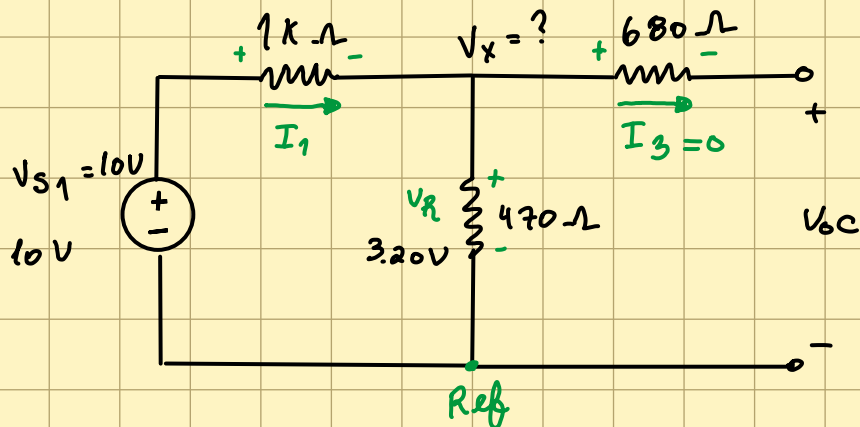


Com o multímetro na resistência, a medição foi  $V_x = -1.0 \text{ V}$


3.1.b)

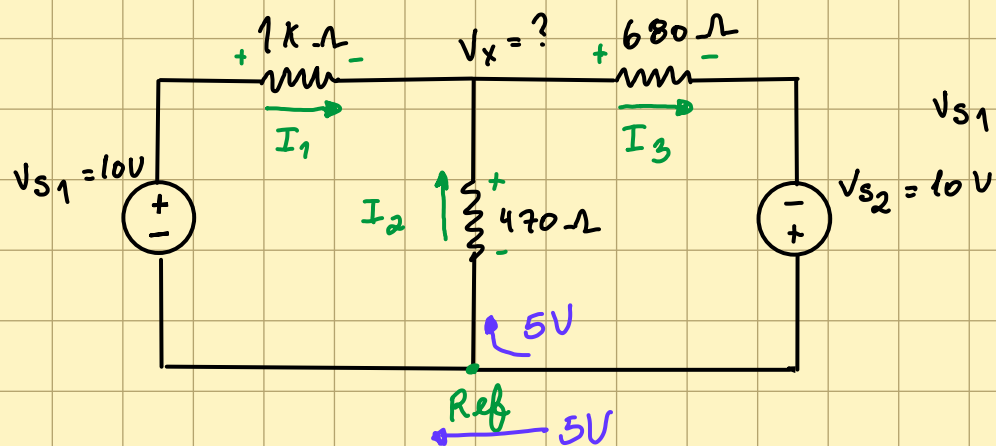
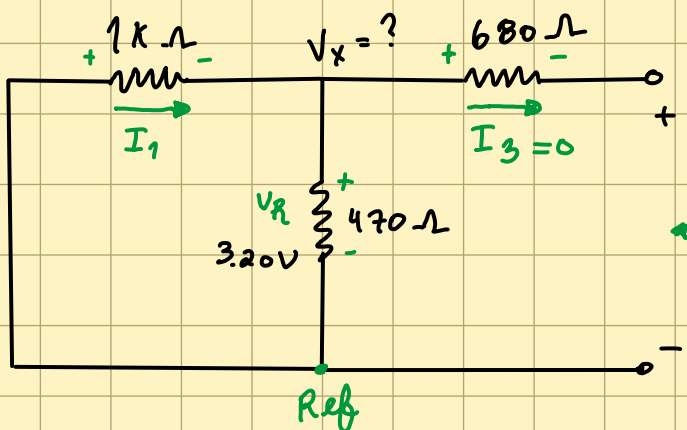
$$V_{oc} = V_R = \frac{470}{470 + 1000} 10 \approx 3.20 \text{ V}$$


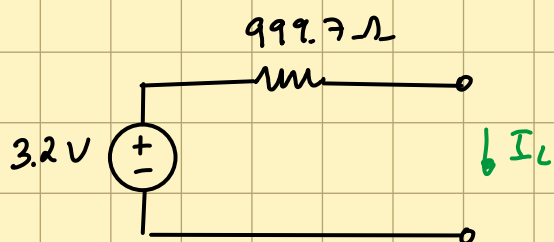
$$R_{eq} = 1000 // 470 + 680 = \frac{1000 \cdot 470}{1470} + 680 = 999.7 \Omega$$



$$I_L = \frac{3.2 \text{ V}}{999.7 \Omega} = 0.0032 \text{ A}$$

3.1.c)

$$P_D = U \cdot i, \text{ Com } U = R \cdot i \rightarrow \begin{cases} P_D = U \cdot i \\ P_D = R \cdot i^2 \\ P_D = \frac{U^2}{R} \end{cases}$$

$$P_{D1} = \frac{5^2 \text{ V}}{470 \Omega} = 0.0532 \text{ W}$$

$$P_{D2} = \frac{15^2 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 0.225 \text{ W}$$

$$P_{D3} = 680 \times 0.225^2 = 0.425 \text{ W}$$

3.1.d)

$$V_{xA} = 2.30 \text{ V}$$

$$V_{xB} = -3.28 \text{ V}$$

$$V_x = V_{xA} + V_{xB} = 2.38 - 3.28 = -1.02 \text{ V}$$

$$3.2.a) \quad V_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_S \Leftrightarrow 8.8 = \frac{R_2}{3.3k + R_2} \cdot 15V \Leftrightarrow 8.8(3.3k + R_2) = R_2 \cdot 15V$$

$$\Leftrightarrow 8.8 \times 3.3 + 8.8 \times R_2 = R_2 \times 15 \Leftrightarrow 29040 = 15 \times R_2 - 8.8 \times R_2$$

$$\Leftrightarrow R_2 = \frac{29040}{6.2} \Leftrightarrow R_2 \approx 4.7k \Omega$$

→ resistência a usar

• Valor medido:

$$V_{OR_2} = 8.75V \rightarrow \text{Valor medido nos terminais de } R_2$$

3.2.b)

- Remover a resistência  $R_2$  e substituí-la por  $R_i$
  - $V_o$  com  $R_i = 10 \Omega \rightarrow 11.22V$
  - $V_o$  com  $R_i = 2.2 \Omega \rightarrow 5.97V$
- } Lei de Ohm, quanto menor a resistência, menor a voltagem e vice-versa

Nota 1: Para medir a corrente, tem de ser com o circuito aberto

Nota 2: 15V com 2 resistências em série, dá cerca de metade da voltagem

3.2.c)


3.2.d)

→ circuito aberto

$$I_{sc} = 1.89 \text{ mA}$$

$$V_{oc} = 15V$$
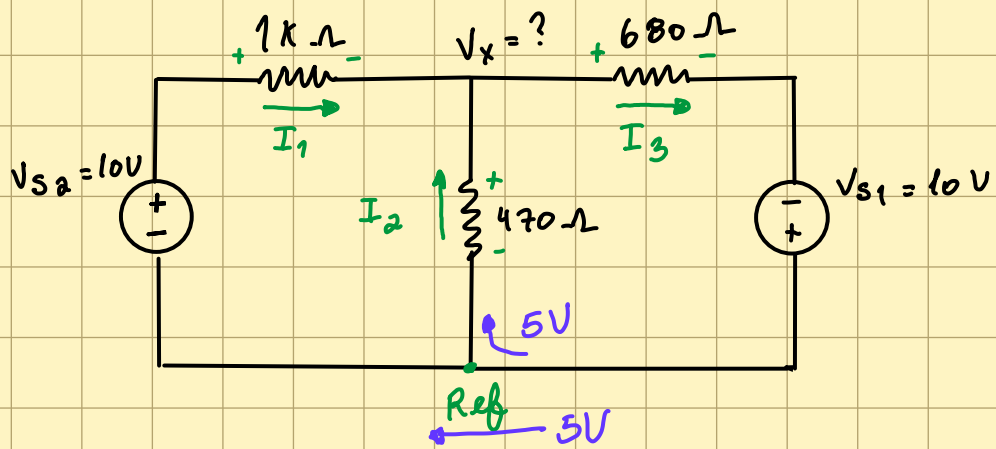
$$I = \frac{15}{3.3 + 4.7} = \frac{15}{8} = 1.875 \text{ mA}$$



$$I_1 = \frac{10 - V_x}{1000}, \quad I_2 = \frac{5}{470 \Omega}$$

$$I_3 = \frac{-10V - V_x}{680 \Omega}$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{10 - V_x}{1000} + \frac{5}{470} - \frac{-10 - V_x}{680} = 0 \quad \Leftrightarrow V_x \approx 1,31 \text{ V}$$